
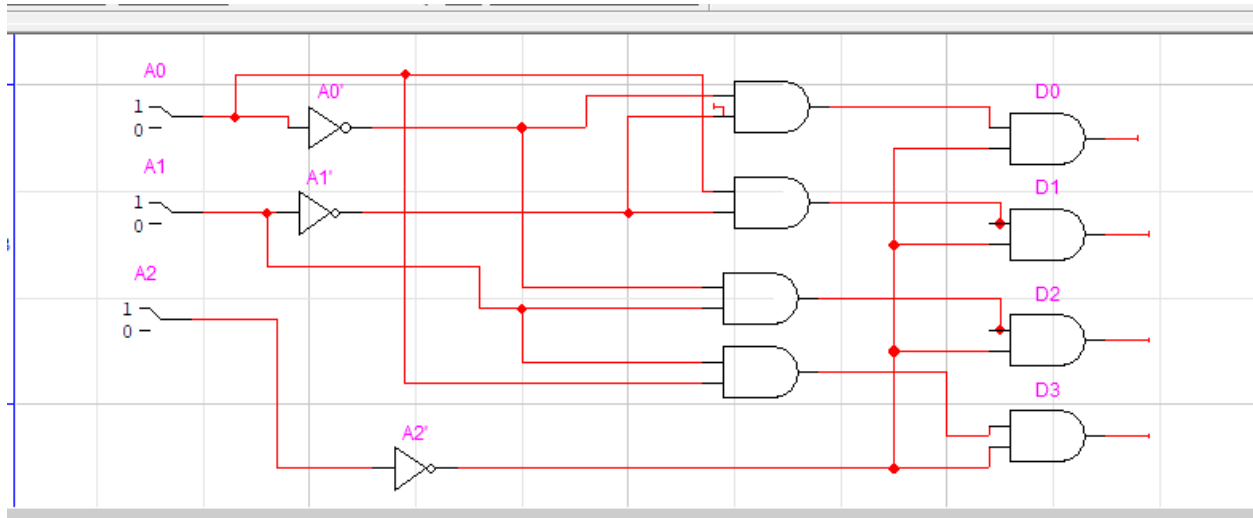



Q1,

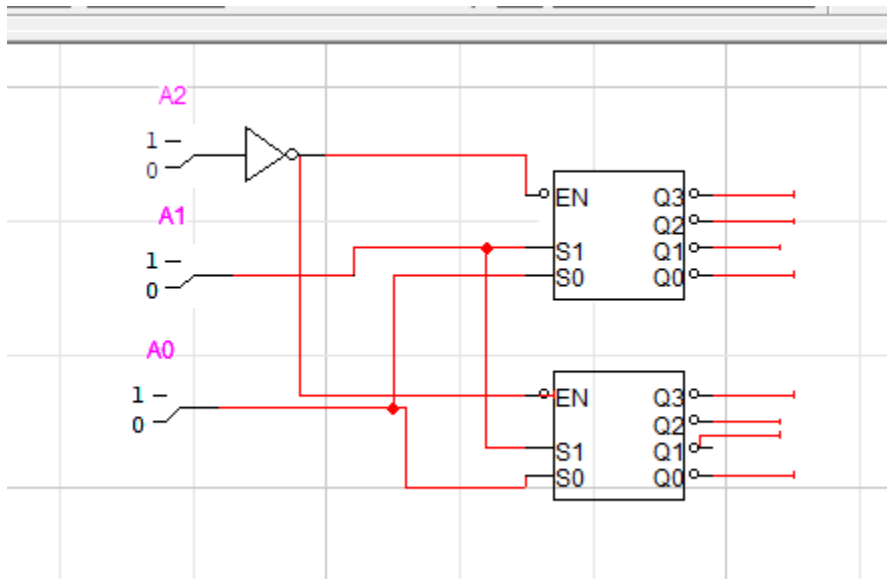


Q2,



Q3,

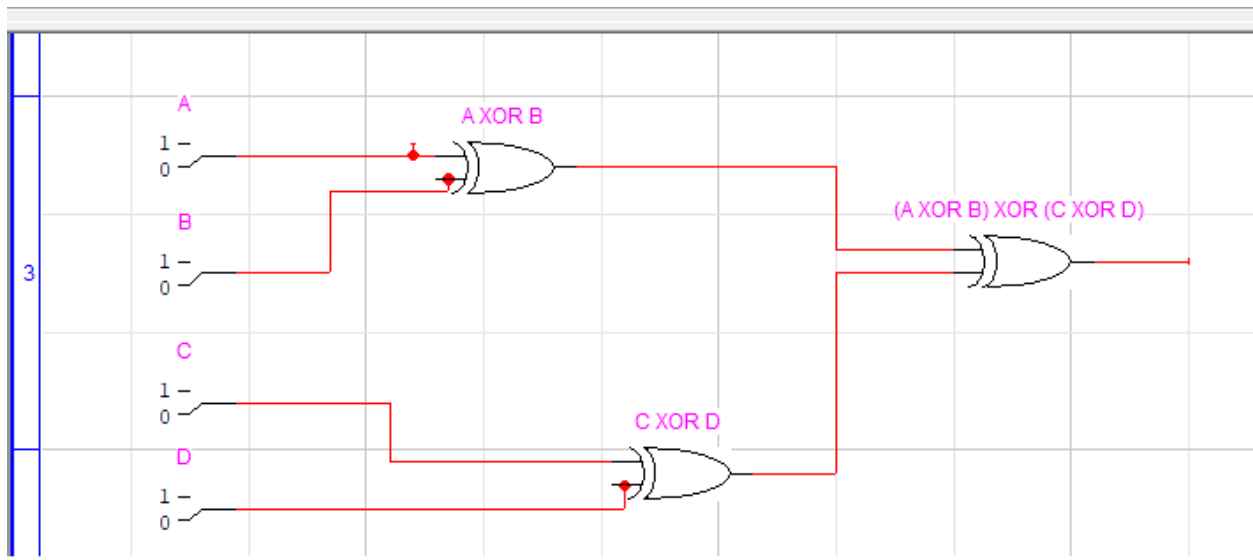

Q4,

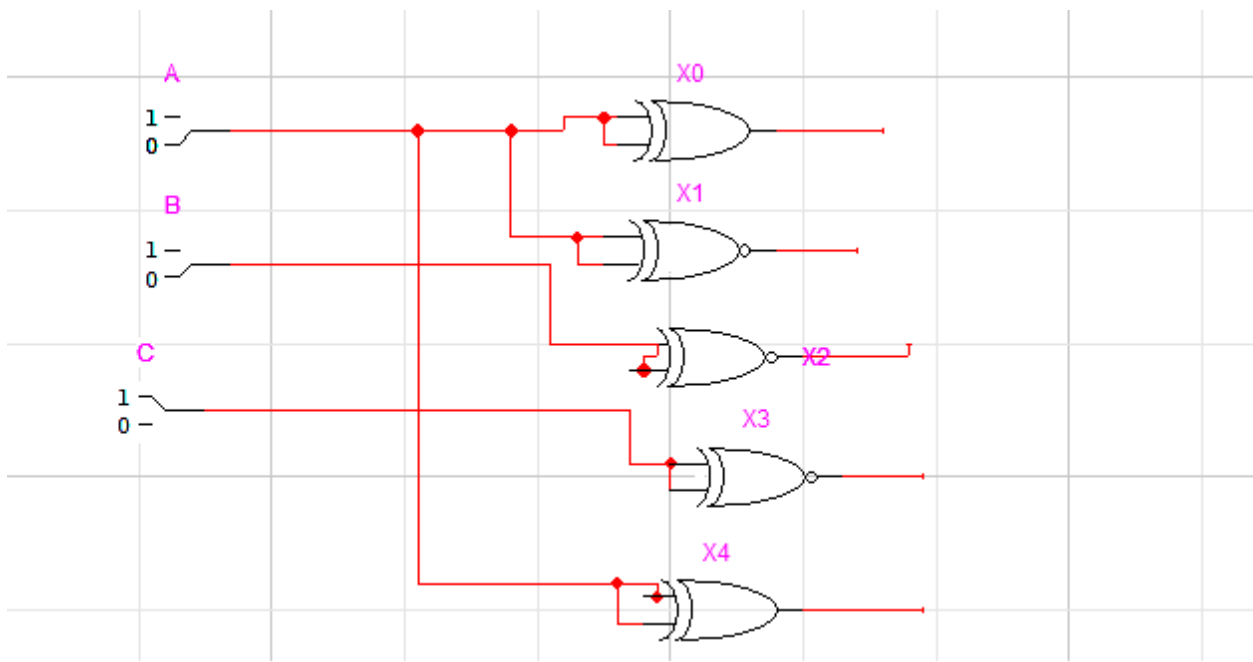

Name: Aisha Muhammad Nawaz  
 Roll # 20L-0921  
 Section BSCS 2E2 D2D  
 LAB MANUAL 07

### Question 1

2x4 decoder with a low enable

truth  
table


using 2 AND gates & 3 NOT gates

$A_2$	$A_1$	$A_0$	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

### Question 2

3x8 decoder using two 2x4 decoders and NOT gate

\*(DONE ON LOGIC WORKS)

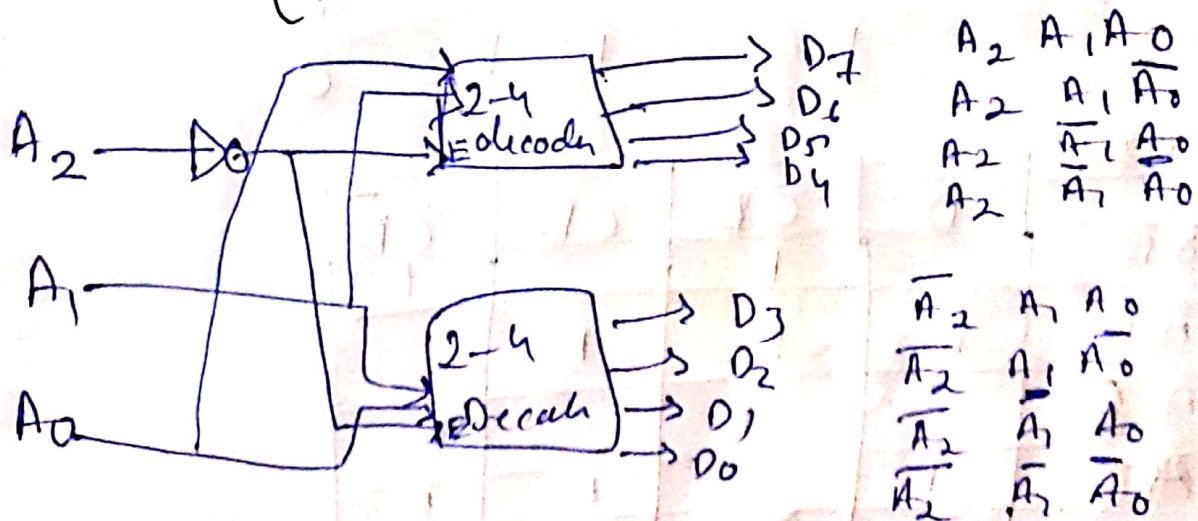

# Question 3

## 4 bit parity checker

Decimal	A	B	C	D	E
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	0

K-map

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$CD$	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$		1		1
$\bar{A}B$	1		1	
$AB$		1		1
$A\bar{B}$	1		1	

$$\begin{aligned}
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} \\
 &\quad + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD \\
 &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C}D + C\bar{D}) + \bar{A}B(\bar{C}\bar{D} + CD) + A\bar{B}(\bar{C}\bar{D} + CD) \\
 &\quad + A\bar{B}(\bar{C}D + C\bar{D})
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \bar{A}\bar{B}(C \oplus D) + \bar{A}B(\overline{C \oplus D}) + AB(C \oplus D) + A\bar{B}(\overline{C \oplus D}) \\
 &= (C \oplus D)(\bar{A}\bar{B} + AB) + (\overline{C \oplus D})(\bar{A}B + A\bar{B}) \\
 &= (C \oplus D)(\overline{A \oplus B}) + (\overline{C \oplus D})(A \oplus B) \\
 &= (A \oplus B) \oplus (C \oplus D)
 \end{aligned}$$

Question 4 :

A	B	C	X <sub>0</sub>	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0

Expression

$$X_4 = 0$$

$$X_0 = 0$$

$$\begin{aligned}
 X_1 &= A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C \\
 &= A(\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}) + A(\bar{B}C + B\bar{C}) \\
 &= A(\bar{B} \oplus C) + A(B \oplus C)
 \end{aligned}$$

$$X_1 = A$$

$$\begin{aligned}
 X_2 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C \\
 &= \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}) \\
 &= \bar{A}(\bar{B} \oplus C) + A(\bar{B} \oplus C) \\
 &= (\bar{A} \oplus A)(\bar{B} \oplus C) = B \quad (X_2 = B)
 \end{aligned}$$

$$x_3 = \bar{A} \bar{B} C + (\bar{A} B C + A \bar{B} C + A B C)$$

$$= C(\bar{A} \bar{B} + AB) + C(\bar{A} B + A \bar{B})$$

$$= C(\overline{A \oplus B}) + C(A \oplus B)$$

$$x_3 = C \quad (100) \quad (110)$$

A	B	C	x <sub>3</sub>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$x_3 = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B C$$

$$= C(\bar{A} \bar{B} + \bar{A} B + A \bar{B} + A B)$$

$$= C(\bar{A}(\bar{B} + B) + A(\bar{B} + B))$$

$$= C(\bar{A} + A)$$

$$= C$$

4