
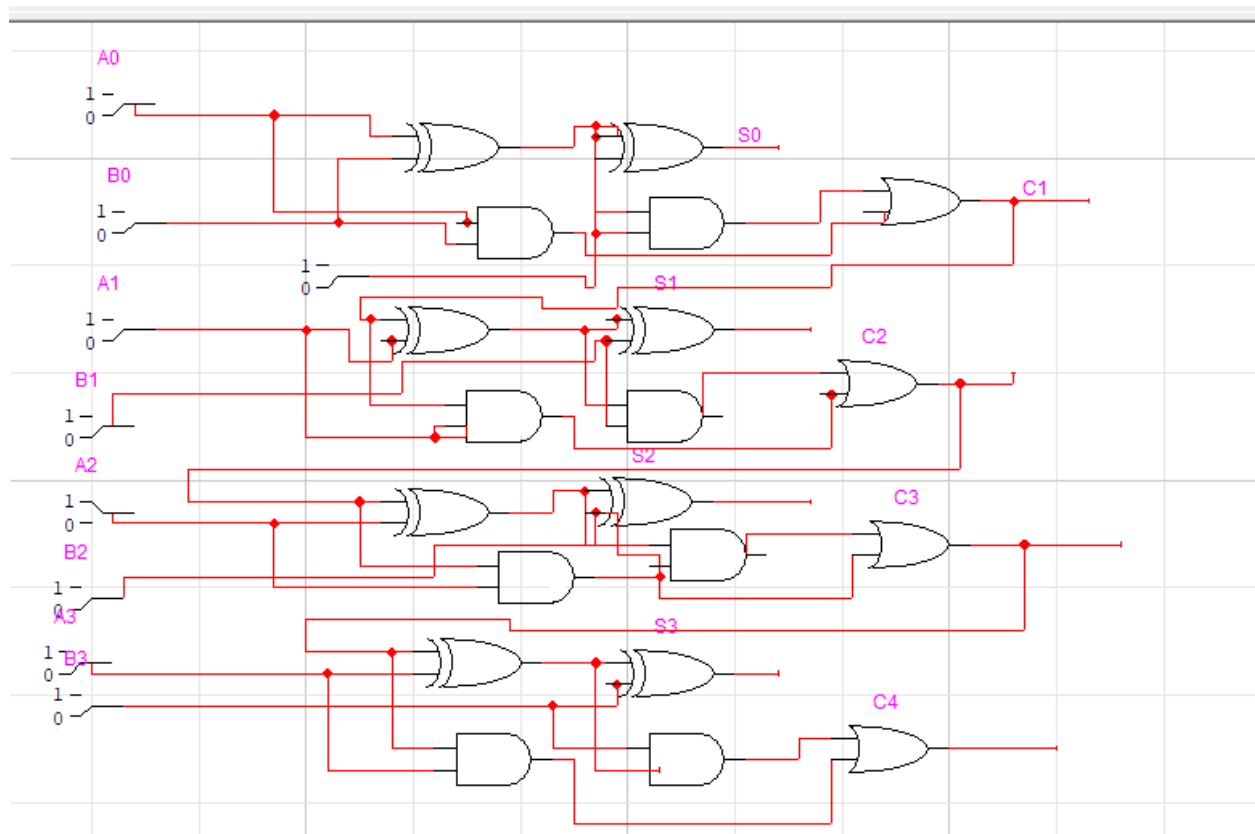



Task 2

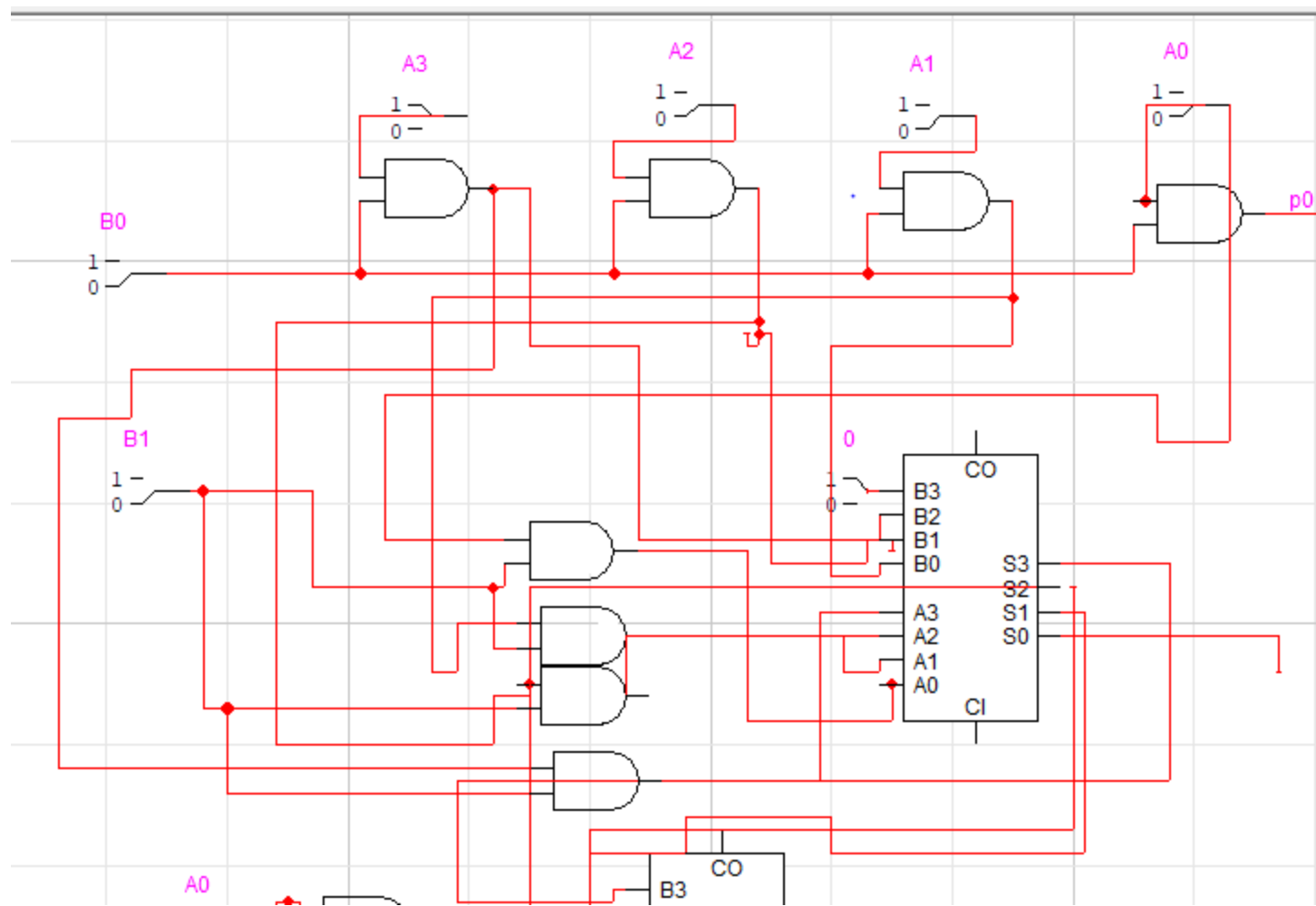

Subtractor





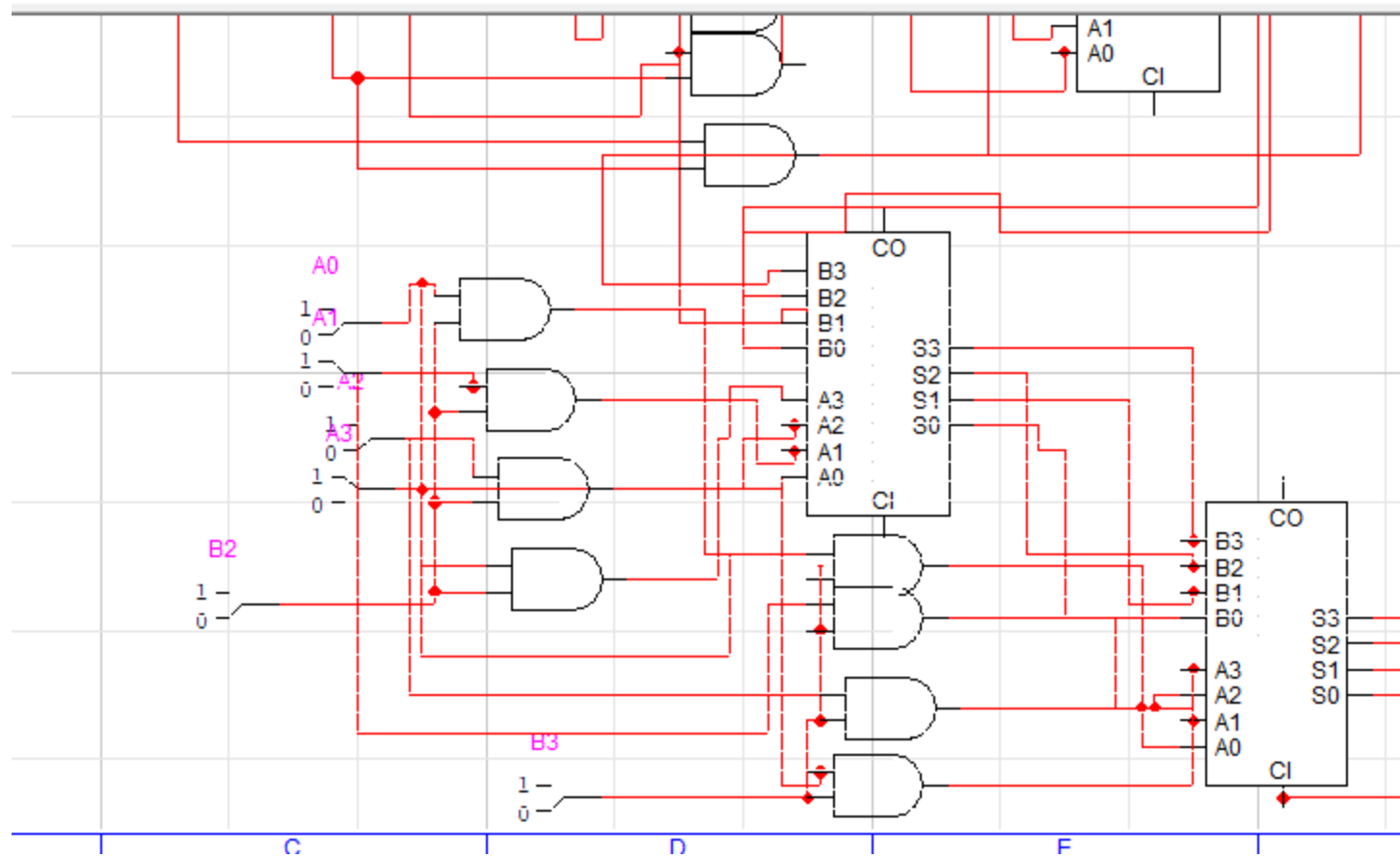

Name:- Aisha Muhammad Nawaz

Section:- 2F2 DLD LAB (Bscs)

Roll# 20L-0921

LAB MANUAL 09 (20-08-21)

Question 1

LAB TASK 1

a) Write truth table

compare two 2-bit numbers

Index	A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	L	E	G
0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1	0	0
4	0	1	0	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1	0	0
7	0	1	1	1	1	0	0
8	1	0	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	1
10	1	0	1	0	0	1	0
11	1	0	1	1	1	0	0
12	1	1	0	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	0	1
14	1	1	1	0	0	0	1
15	1	1	1	1	0	1	0

by minimal SOP expressions (K-map)

for L

	$\bar{B}_1 \bar{B}_0$	$\bar{B}_1 B_0$	$B_1 \bar{B}_0$	$B_1 B_0$
$\bar{A}_1 \bar{A}_0$	m ₀	m ₁	m ₂	m ₃
$\bar{A}_1 A_0$	m ₄	m ₅	m ₆	m ₇
$A_1 \bar{A}_0$	m ₈	m ₉	m ₁₀	m ₁₁
$A_1 A_0$	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₄	m ₁₅

$$L = \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_0 + B_1 \bar{A}_1 + \bar{B}_0 \bar{A}_0 B_1 + \bar{A}_0 B_1 B_0$$

for E

	$\bar{B}_1 \bar{B}_0$	$\bar{B}_1 B_0$	$B_1 \bar{B}_0$	$B_1 B_0$
$\bar{A}_1 \bar{A}_0$	m ₀	m ₁	m ₂	m ₃
$\bar{A}_1 A_0$	m ₄	m ₅	m ₆	m ₇
$A_1 \bar{A}_0$	m ₈	m ₉	m ₁₀	m ₁₁
$A_1 A_0$	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₄	m ₁₅

$$E = \bar{A}_1 \bar{A}_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 B_0 + A_1 A_0 B_1 B_0 + A_1 \bar{A}_0 B_1 \bar{B}_0$$

for G

	$\bar{B}_1 \bar{B}_0$	$\bar{B}_1 B_0$	$B_1 \bar{B}_0$	$B_1 B_0$
$\bar{A}_1 \bar{A}_0$	m ₀	m ₁	m ₂	m ₃
$\bar{A}_1 A_0$	m ₄	m ₅	m ₆	m ₇
$A_1 \bar{A}_0$	m ₈	m ₉	m ₁₀	m ₁₁
$A_1 A_0$	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₄	m ₁₅

$$G = A_1 \bar{B}_1 + A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + A_1 A_0 \bar{B}_0$$

Cy.

IC type	Required No. of Gates	No. of		Required no. of ICs
		Gates per IC		
74LS86 IC	3	1		3
74LS08	4	1		4
74LS32	10	1		10
74LS04	1			1
74LS02	0	0		0
Total no. of ICs				18

LAB TASK 2

4-bit full adder and
full subtractor
on logic elements

LAB TASK 3 on logic elements